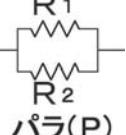
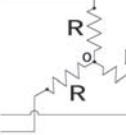
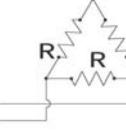
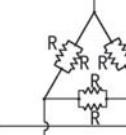
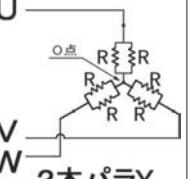
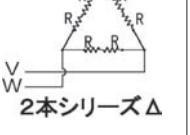
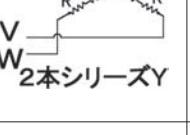


ヒーターの電気抵抗値（接続方法と計算式）

① 電気ヒーターの結線と計算式

No	結線(記号)・注意	説明
1	シリーズ(S)  シリーズ(S)	直列(シリーズ)にヒーターを接続する 合成抵抗 $R = R_1 + R_2$ $R_1 = R_2$ の場合 $R = 2R_1$
2	パラ(P)  パラ(P)	並列(パラレル)にヒーターを接続する 合成抵抗 $R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$ $R_1 = R_2$ の場合 $\begin{aligned} \text{合成抵抗 } R &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1}} \\ &= \frac{1}{\frac{2}{R_1}} \\ &= \frac{R_1}{2} \end{aligned}$ $\therefore \text{合成抵抗 } R = \frac{R_1}{2}$
3	スター(Y)  スター結線(Y)	星状(スター)結線:3相交流用 U～O間の電圧116V (U～V=200V) ヒーター要素が1本断線すると 単相運転で電力(電気容量)は1/2
4	デルタ(Δ)  デルタ結線(Δ)	環状(デルタ)結線:3相交流用 1本断線すると電力は2/3 (V結線)
5	Y-Δ結線替え	△結線のヒーターをY結線にすると 電力は1/3 Y結線のヒーターを△結線にすると 電力は3倍 「温度制御と安全の結線図」P.195 参照。
6	2本パラ△  2本パラ△	ヒーター要素6本のうち1本が 断線した場合、電力は5/6

No	結線(記号)・注意	説明
7	2本パラY  2本パラY	ヒーター要素6本のうち1本が 断線した場合、著しくアンバランス になる。 並列の他の1本のヒーターが切れ易 くなるので、できるだけこの結線方 法は避ける。 どうしても必要な場合はO点を独立 とする。
8	2本シリーズ△  2本シリーズ△	ヒーター要素6本のうち1本が 断線した場合、電力は2/3
9	2本シリーズY  2本シリーズY	ヒーター要素6本のうち1本が 断線した場合、電力は1/2
10	ヒーターの 取り外し	絶縁低下のヒーター要素は、必 ず両端子とも取り外すこと。片側のみ 外せば電力は消費しないが、絶 縁は改善されない。
11	仕様と異なる使用	100V-100W(100Ω)のヒーターと 100V-60W(167Ω)のヒーターを2 列直列につないで、200Vの電圧を かけるとどうなるか? 答え:60Wのヒーターが94Wとなり、 不具合となる(短寿命)。
		計算 電流 $I = \text{電圧 } V / \text{抵抗 } R$ $= 200V / (100 + 167) \Omega$ $= 0.75A$ 電流値一定により、 電力 $W = \text{電流 } I^2 \times \text{抵抗 } R$ であるから、個々のヒーター 電力を計算すると ①100Wのヒーター $0.75^2 \times 100 = 56W$ ②60Wのヒーター $0.75^2 \times 167 = 94W$

② V・W・A・Rの計算

計算の根拠は、次式による。

◎オームの法則 ($I = V/R$)

◎電力の計算式 ($W = I \times V$)

その関係を図1V・W・A・Rの計算式早見表にまとめた。

<早見表の使い方>

①求める答え：内側の円内 ($I \cdot V \cdot W \cdot R$)


I: 電流[A] V: 電圧[V] W: 電気容量[W] R: 電気抵抗[Ω]

②わかっている条件(計算に必要なデータ)：外側の円内

③計算式をたてる

求める答え①の記号 = その外側の条件②

④条件を代入して答えを求める

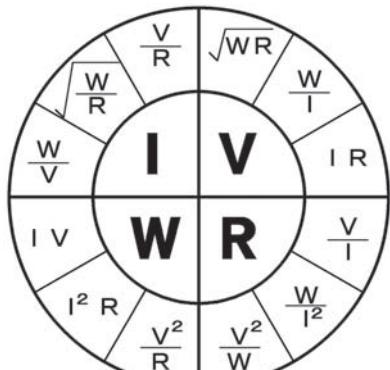

オームの法則と電力量

図1 V・W・A・Rの計算式早見表

例題：ヒーターの電気抵抗Rと電源電圧Vから、電力Wを求める。
電気抵抗R=20Ω、電源電圧200Vとする。

解答：

①求める答えは内側円内のW(円内左下1/4の部分)

②条件はVとRがわかっている。

③計算式は $W = V^2/R$ と表される。

④条件を代入：上記の例では $V=200$ $R=20$

ヒーター電力 $W=200^2/20$

$=2000[W] = 2[kW]$

③ 電圧によるヒーター電力の変化

電圧a[V]、電力b[W]のヒーターに、電圧C[V]をかけた場合、ヒーターの電力はどうなるか？

$$[W] = b \times \left[\frac{C}{a} \right]^2$$

④ 単相交流電源における電流の求め方

$$I = \frac{W}{V}$$

電流I[A]、電気容量W[W]、電圧V[V]

⑤ 三相交流電源における電流の求め方

$$I = \frac{578 \times kW}{V} \text{ または } \frac{0.578 \times W}{V}$$

電流I[A]電圧V[V]電力W[W]

$$200V \quad 3\phi \quad 1kW = 2.89A \\ (=578/200) を覚えておくと便利$$

<補足>

力率: $\cos \phi$

交流電源の場合、電流と電圧の位相が異なり力率($\cos \phi$)が低下することがある。ただし、回路中にヒーターのみでコイルやコンデンサがない場合電力はヒーター(抵抗)だけで消費され、一般に無視する(力率=1とするので計算結果に影響しない)。

電力: W(ワット)

単位時間にある仕事をする能力を「仕事率」という。

ヒーター電力は「1秒間に発生する熱量J」に等しく、ヒーターが単位時間にどれだけの熱量を発生する(電気的な仕事をする)能力があるかを表している。

電力量:kWh(キロワットアワー)

ヒーターの電気的な仕事量=電力量は、ヒーターの電力×加熱時間で表される。電力量は「kWh」で表されることが多い。

同じ体積の水を同じ目的温度に加熱する場合、30分かかっても1時間かかっても「仕事量」は同じである。30分の場合電力は2倍必要=2倍の時間をかけば電力は半分で済むことになる。「ヒーターの寿命と効率」P225、「電気ヒーター発注のポイント」P232参照。

⑥ 線電流と抵抗値

ヒーター元素3本構成・電源200V3相(電力3kWおよび5kW)。スター(Y)・デルタ(△)結線にて、元素が1本断線した場合についても検討した。 表1参照。

表1 ヒーター容量3kWと5kWにおけるヒーター容量・電流・U-V間抵抗

200V 3相ヒーター	エレメント 構成図	結線図	ヒーター容量3kWの場合			ヒーター容量5kWの場合		
			電力	電流	U-V間Ω	電力	電流	U-V間Ω
①デルタ(△)結線 デルタ・リング(環状)			3kW	8.67A	26.7Ω	5kW	14.45A	16Ω
②スター(Y)結線 スター・ワイ(星状)			3kW	8.67A	26.7Ω	5kW	14.45A	16Ω
③デルタ(△)結線でエレメントが1本切れた場合 △のV結線			2kW	5A (V相のみ 8.67A)	40Ω	3.33kW	8.3A (V相のみ 14.45A)	24Ω
④Y結線でエレメントが1本切れる場合… 2本シリーズ結線(欠相と同じ)			1.5kW	7.5A	26.7Ω	2.5kW	12.5A	16Ω